

# Ingénierie Electronique pour le Traitement de l'Information

TD9

Modéliser et corriger des systèmes

*Julien VILLEMEJANE*



Paris-Saclay




Saint-Étienne



Bordeaux

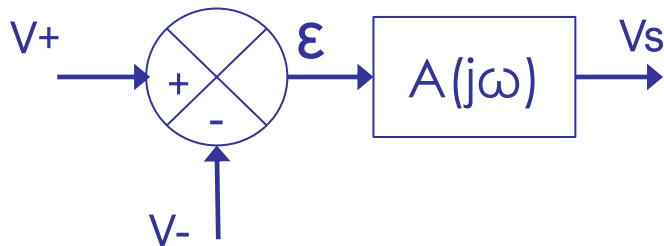- Exercice 1 / Modélisation ALI

$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$



Paris-Saclay






Saint-Étienne



Bordeaux
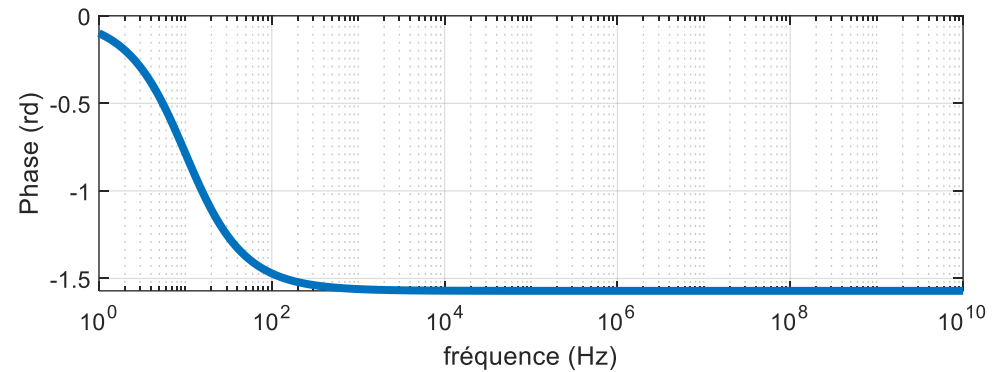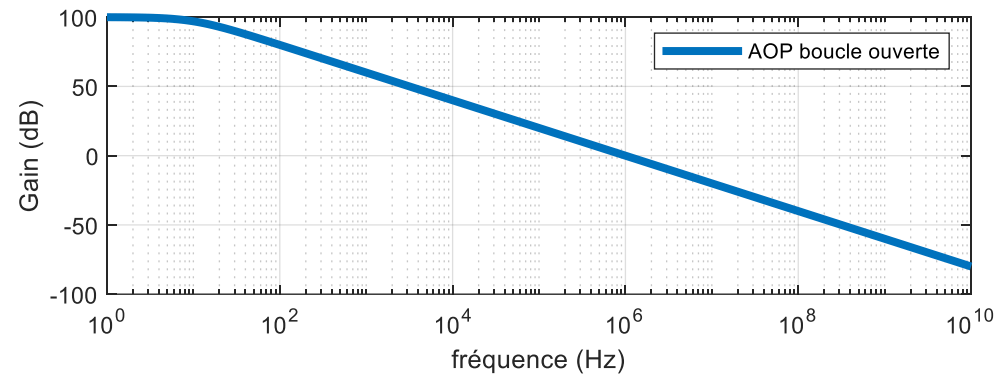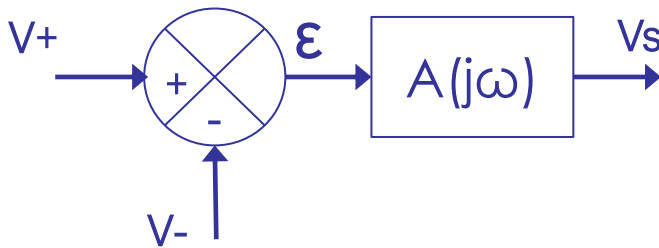
## • Exercice 1 / Modélisation ALI

$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$



Paris-Saclay





Saint-Étienne



Bordeaux

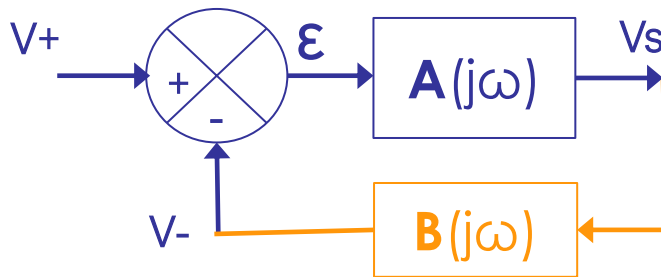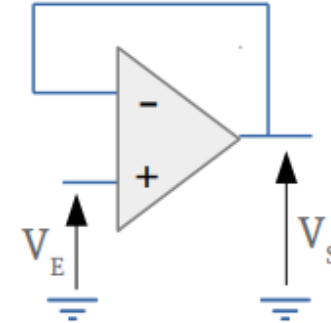- Exercice 1 / Modélisation ALI - Rebouclage

$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$



Paris-Saclay





Saint-Étienne



Bordeaux
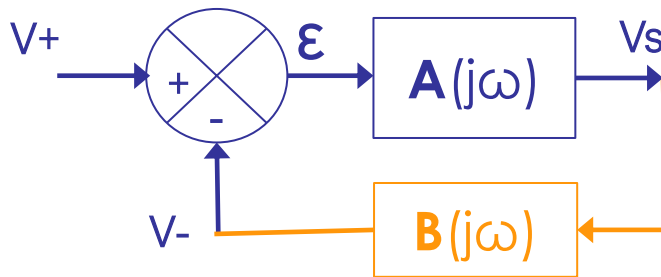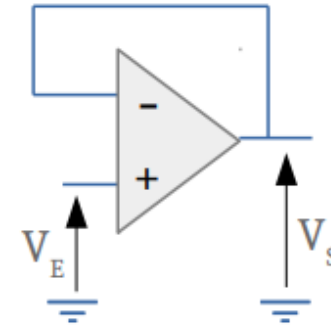
# Exercice 1 / Modélisation ALI - Rebouclage

$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$



$$V_S = A(j\omega) \cdot (V_E - B(j\omega) V_S)$$



Paris-Saclay





Saint-Étienne



Bordeaux

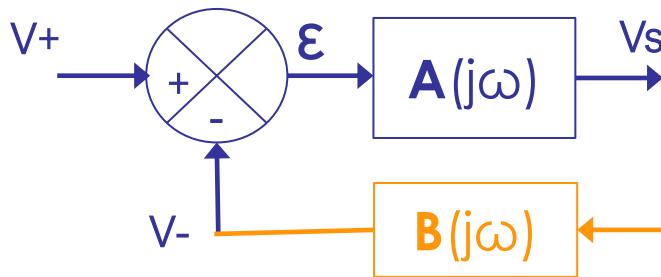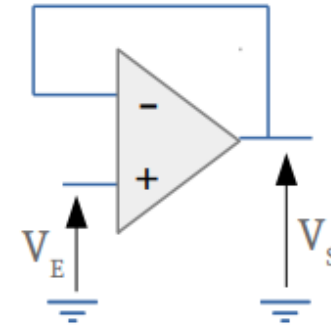• Exercice 1 / Modélisation ALI - Rebouclage

$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$



$$V_S/V_E = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega) \cdot B(j\omega)}$$



Paris-Saclay






Saint-Étienne



Bordeaux
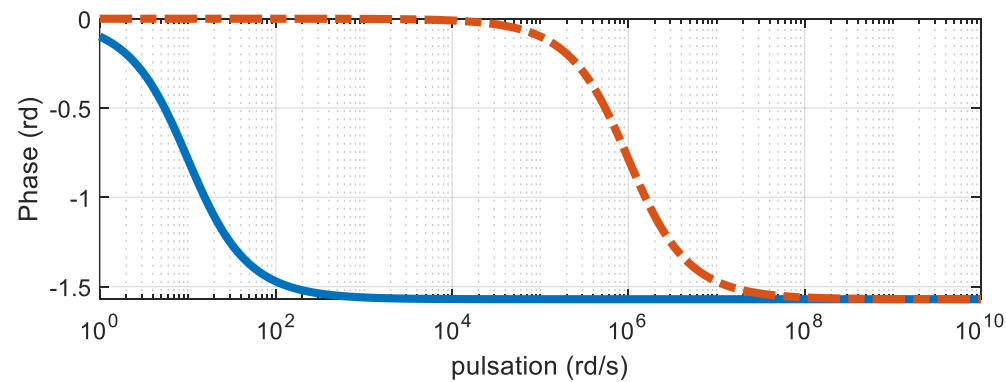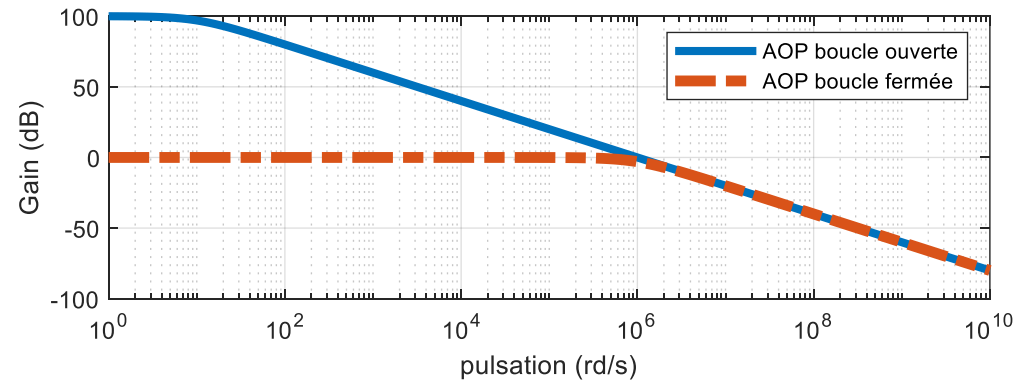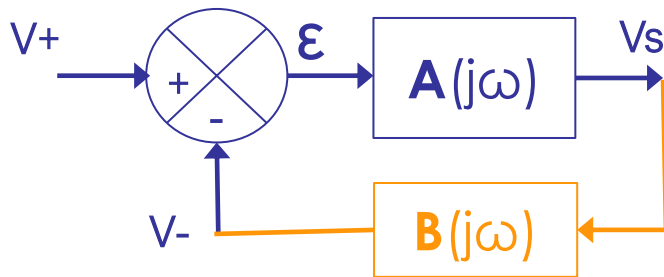
## • Exercice 1 / Modélisation ALI - Rebouclage

$$H(p) = \frac{A_0}{1 + A_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{p}{\omega_c \cdot (1 + A_0)}}$$



Paris-Saclay



Saint-Étienne






Bordeaux
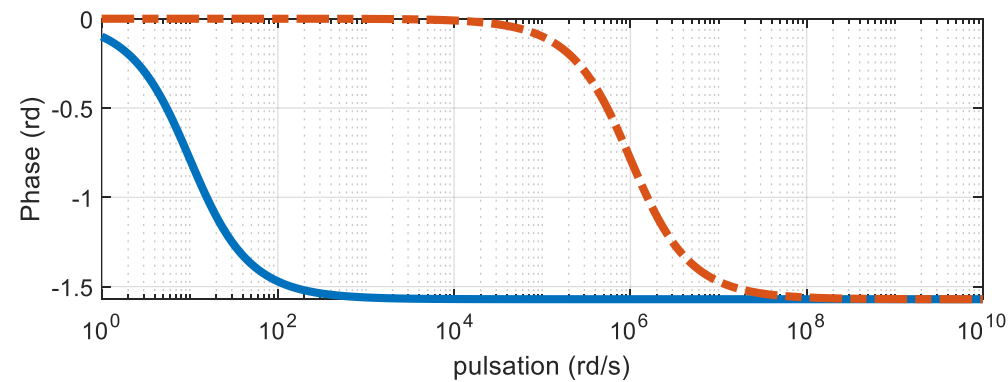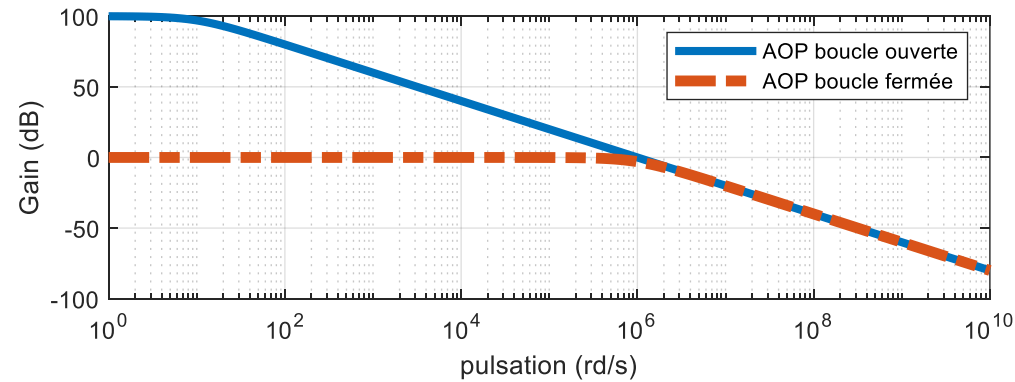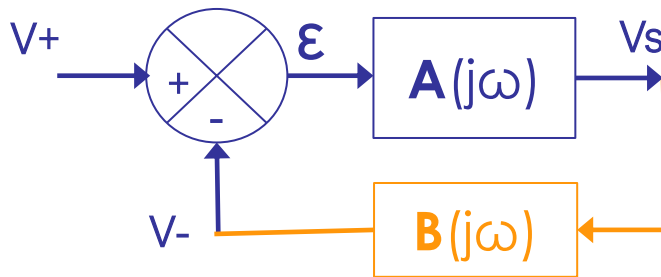
## • Exercice 1 / Modélisation ALI - Rebouclage

$$H_0 = \frac{A_0}{1+A_0} \approx 1$$

$$f_0 = f_c \cdot (1 + A_0) = GBP \cdot \frac{1+A_0}{A_0}$$



Paris-Saclay




Saint-Étienne



Bordeaux



- Exercice 2 / Modèle d'un oscilloscope

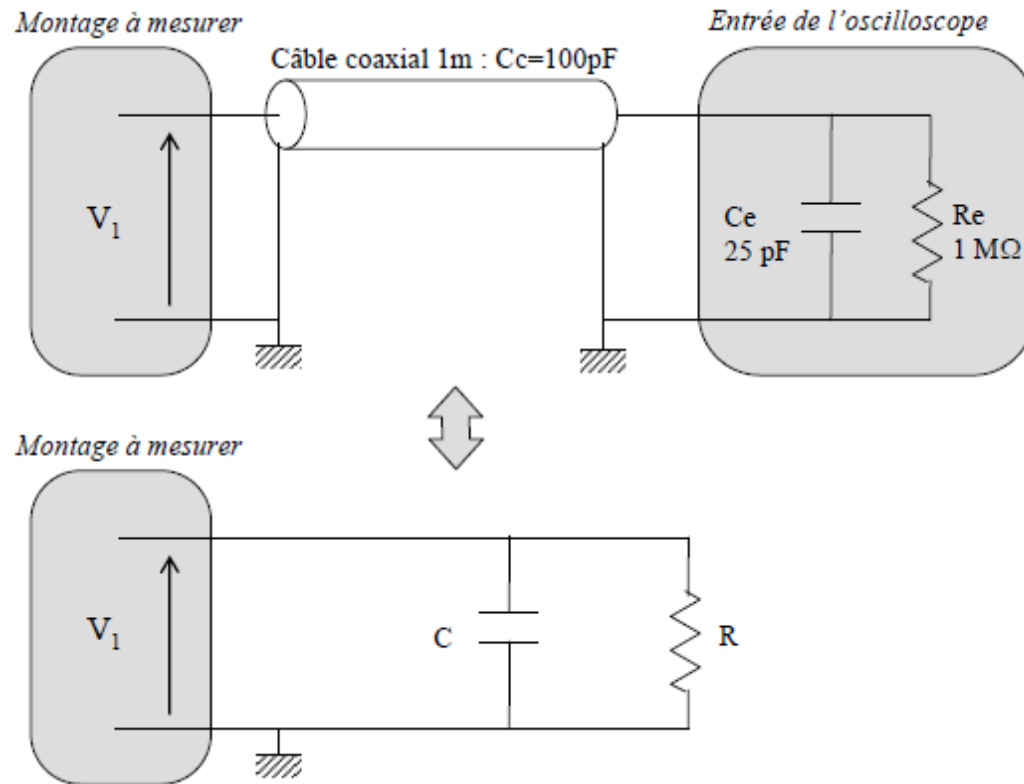

Paris-Saclay




Saint-Étienne



Bordeaux

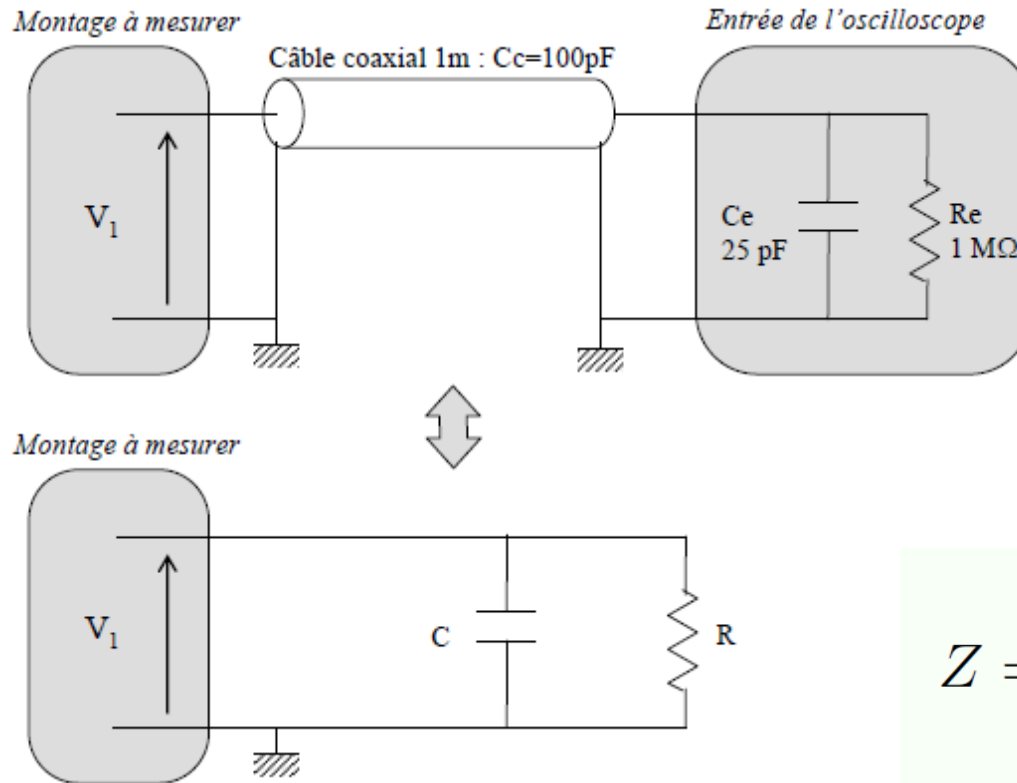
## • Exercice 2 / Modèle d'un oscilloscope



$$Z = \frac{\frac{R}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$



- Exercice 2 / Sonde compensée

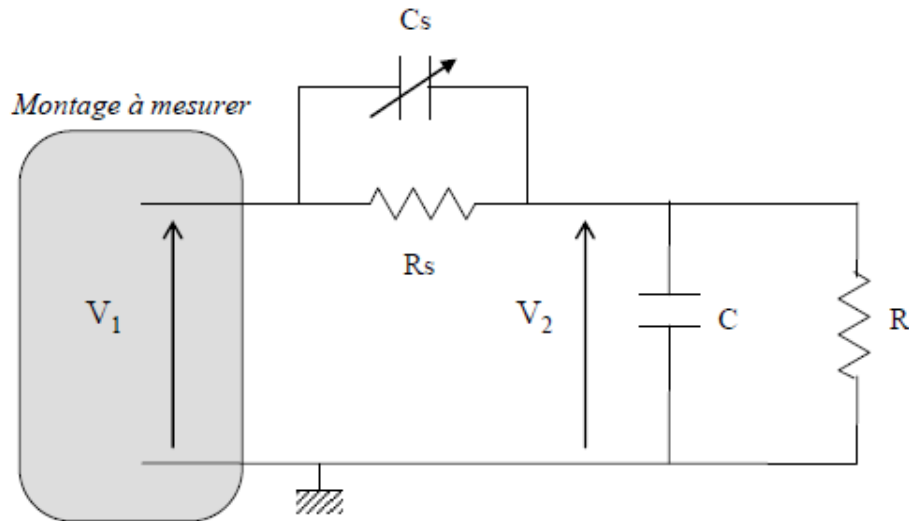

Paris-Saclay




Saint-Étienne



Bordeaux

- Exercice 2 / Sonde compensée

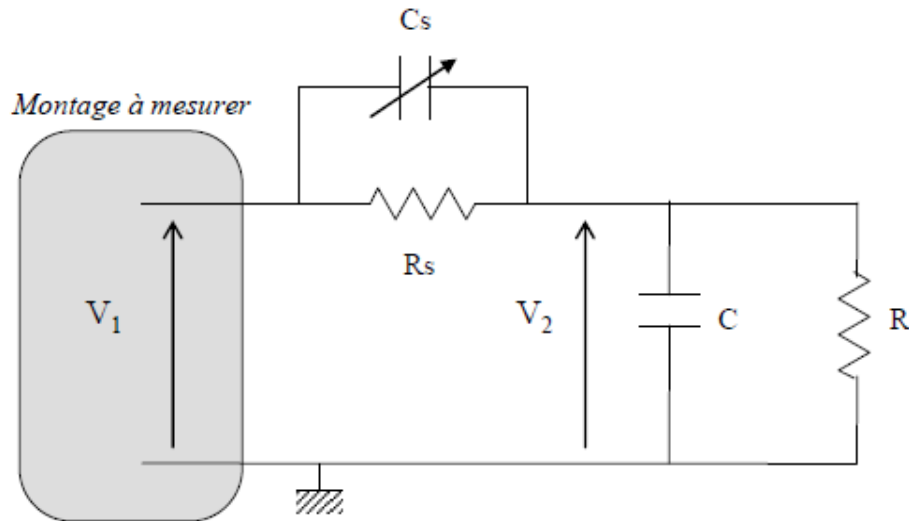

$$T = \frac{R}{R + R_S} \cdot \frac{1 + jR_S C_S \omega}{1 + j \frac{R R_S}{R + R_S} (C + C_S) \omega}$$



Paris-Saclay




Saint-Étienne



Bordeaux

• Exercice 2 / Sonde compensée

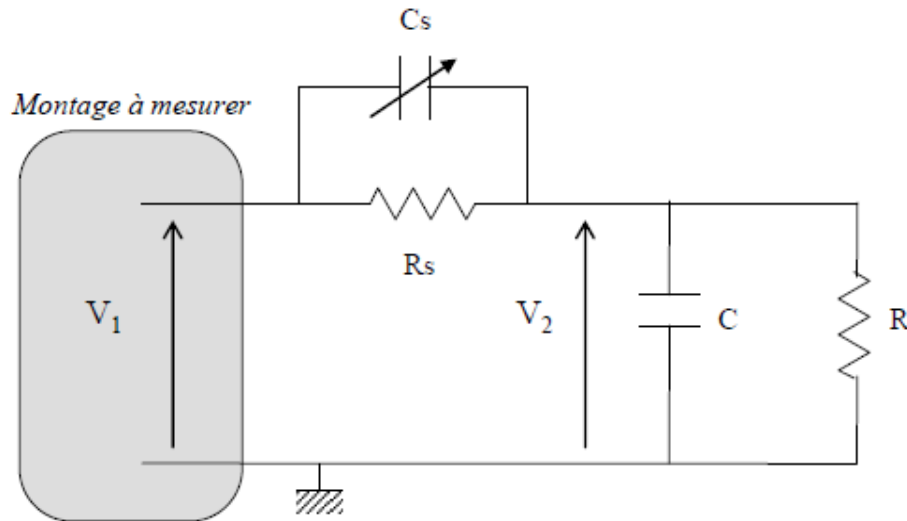

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_S C_S}$$

$$f_2 = \frac{R + R_S}{2\pi R R_S (C + C_S)}$$

$$T = \frac{R}{R + R_S} \cdot \frac{1 + j R_S C_S \omega}{1 + j \frac{R R_S}{R + R_S} (C + C_S) \omega}$$



Paris-Saclay



Saint-Étienne





Bordeaux
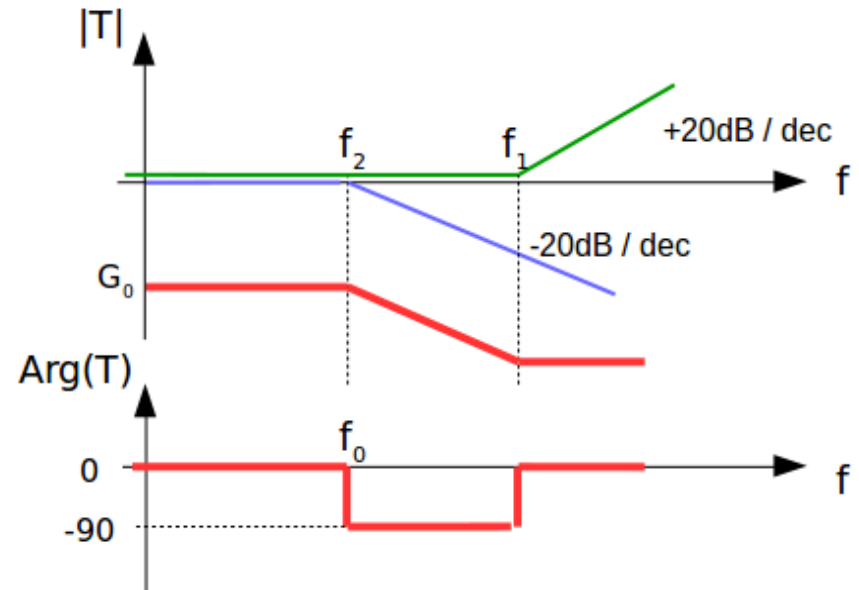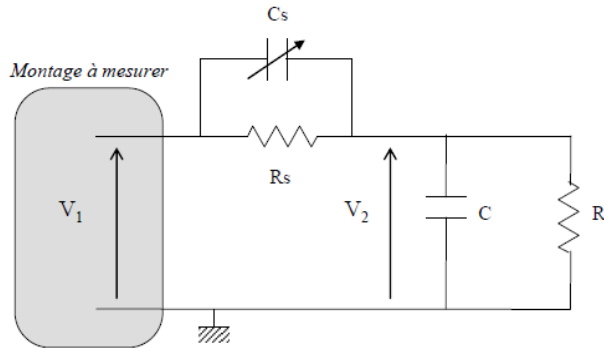
## Exercice 2 / Sonde compensée

$C_s = 5\text{ pF}$

$f_1 = 3,5\text{ kHz}$  et  $f_2 = 1,3\text{ kHz}$



Paris-Saclay



Saint-Étienne






Bordeaux
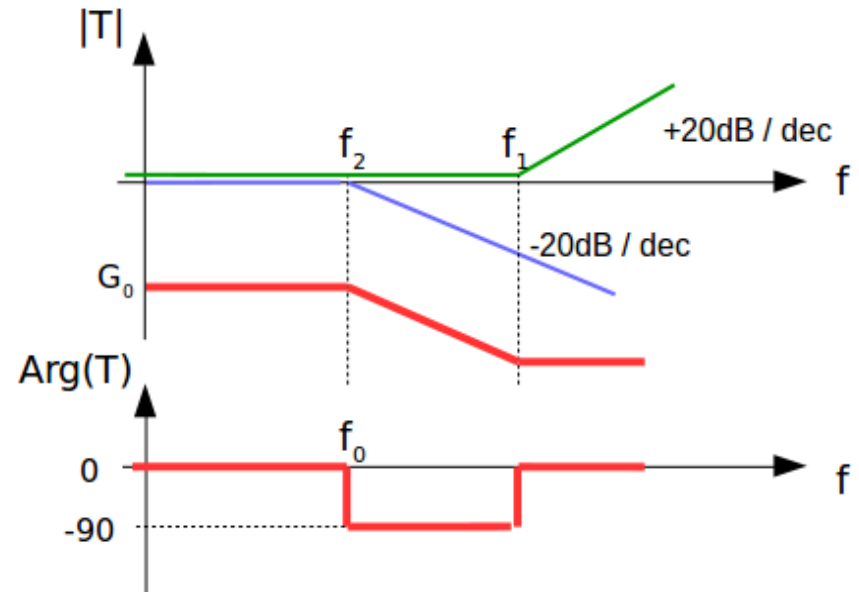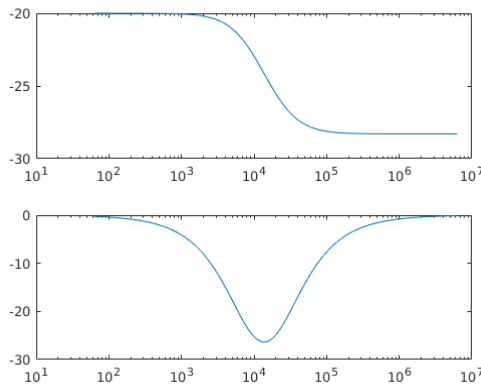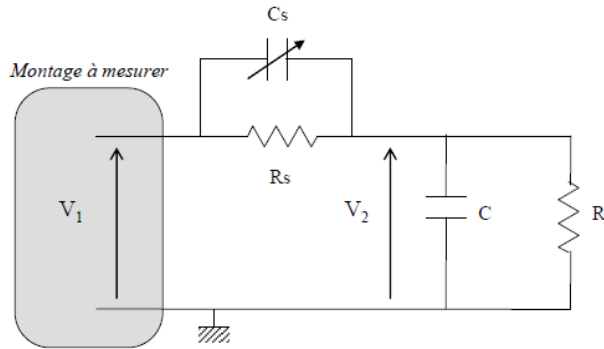
## Exercice 2 / Sonde compensée

$C_s = 5\text{ pF}$

$f_1 = 3,5\text{ kHz}$  et  $f_2 = 1,3\text{ kHz}$



Paris-Saclay



Saint-Étienne





Bordeaux
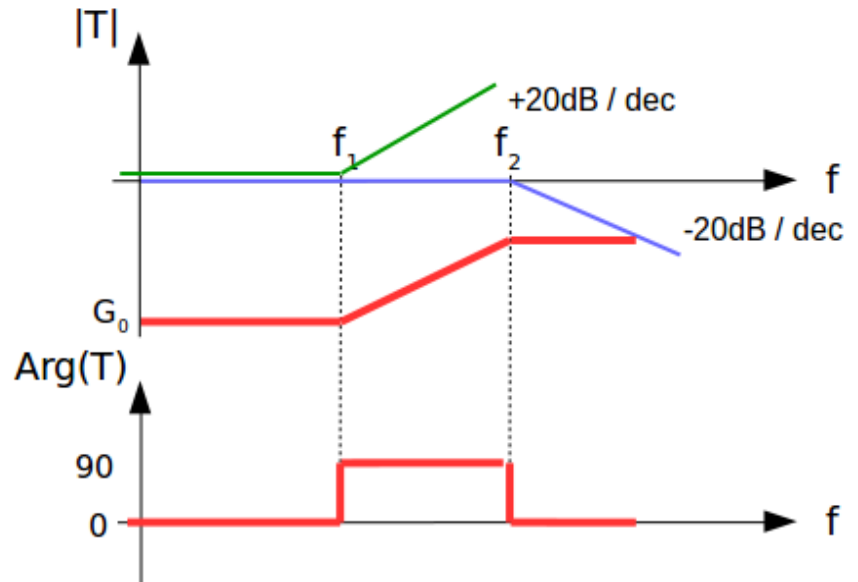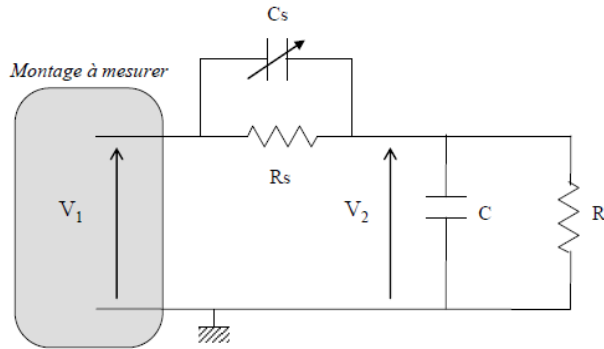
## Exercice 2 / Sonde compensée

$C_s = 50\text{pF}$

$f_1 = 350\text{ Hz}$  et  $f_2 = 1\text{ kHz}$



Paris-Saclay



Saint-Étienne






Bordeaux


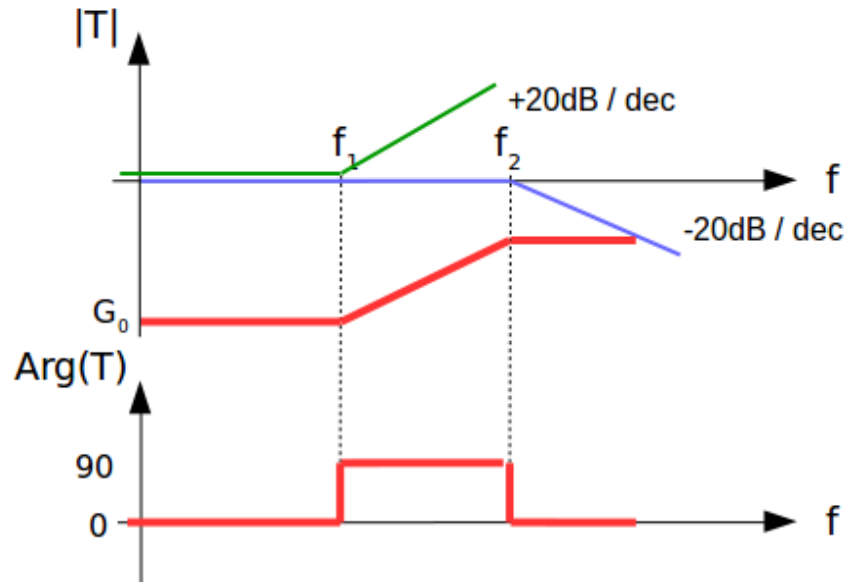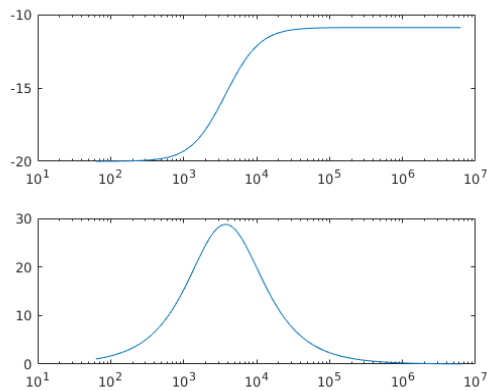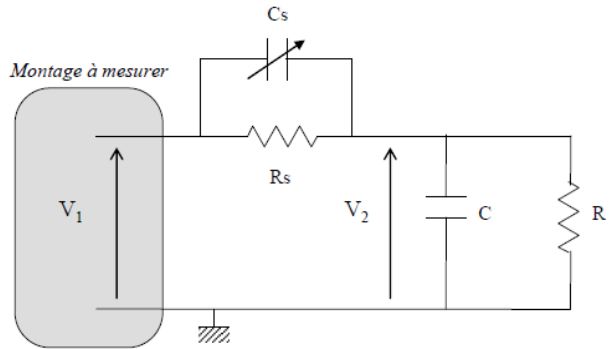
## Exercice 2 / Sonde compensée

$C_s = 50\text{pF}$

$f_1 = 350\text{ Hz}$  et  $f_2 = 1\text{ kHz}$



Paris-Saclay





Saint-Étienne



Bordeaux

## Exercice 2 / Sonde compensée

Bon choix de  $C_s$   
 $f_1 = f_2$

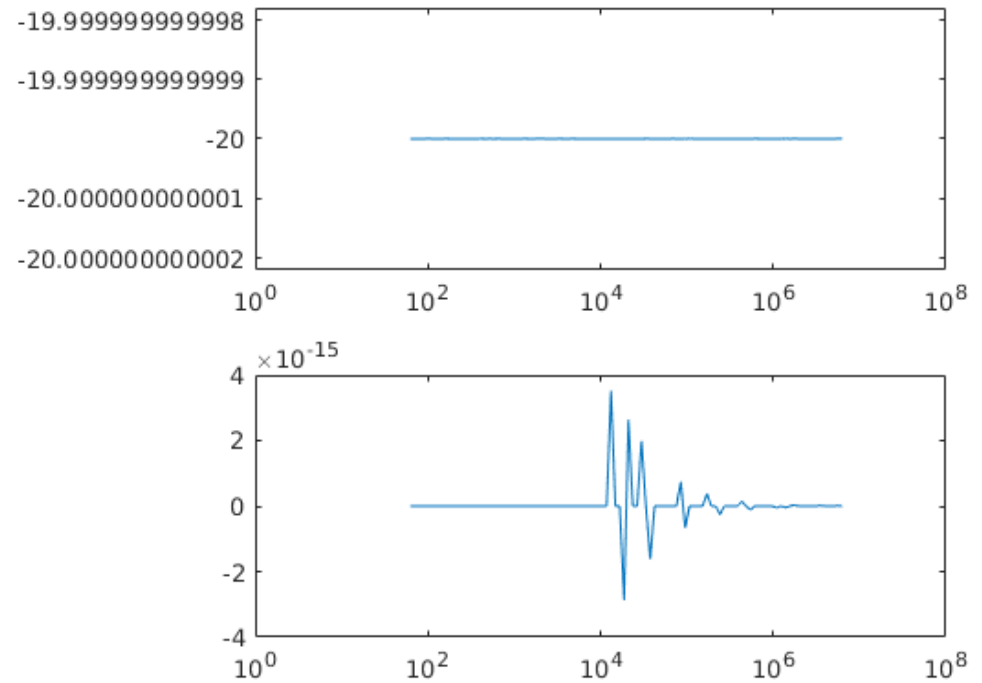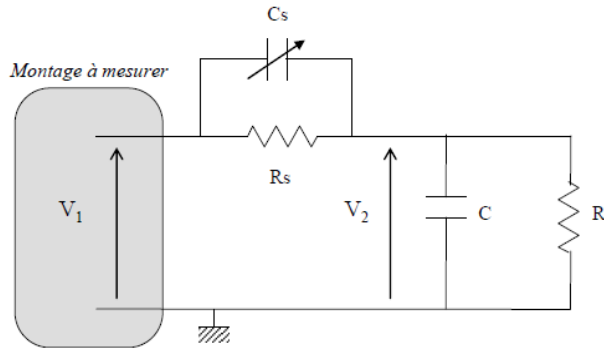

Paris-Saclay



Saint-Étienne



Bordeaux